



中國農業大學
China Agricultural University

2021夏季 计算机组成与体系结构I课程设计

——Minisys-1 CPU设计





第一部分：课设要求



课程讨论群和课程资源



计算机组成与体系结构课程设计

首页 | 基本信息 | 课程通知 | 课程资源 | 课程设计报告 | 单元学习 | 课程活动



《计算机组成与体系结构课程设计》一、主要目标和主要内容：本课程是计算机科学与技术专业的专业必修实践课（课程设计）。融会贯通计算机组成原理课程内容，加深对计算机系统各模块的工作原理及相互联系的认识，主要内容是进行CPU的设计。旨在通过这些实验，在理论与实践相结合的基础上，加深学生的整机概念，进一步弄清计算机的内部结构和时空关系，学会指令功能的电路实现方法和技巧。学习运用EDA 技术进行设计和调试的基本步骤和方法，熟悉集成开发软件中设计调试工具链，体会软硬件协同开发技术的特点。认真执行这一教学过程，使学生在完成项目过程中，做到理论与实践相结合、硬件与软件相结合，培养学生综合运用所学的知识去解决处理实际问题的能力。二、授课教师和授课对象：计算机科学与技术 三、课程类型和学时学分：必修 四、教学方式（授课形式和考核方式）：实践。见大纲 五、教材与参考书目：1、袁春风 主编 杨若瑜、王帅、唐杰 编著。计算机组成与系统结构(第2版)，北京：清华大学出版社，2015 2、白中英、戴志涛。计算机组成原理（第五版-立体化教材）（含光盘），北京：科学出版社,2013



2021夏季学期-计算机组成课设群



该二维码7天内(7月14日前)有效，重新进入将更新

课设分组及安排：

【腾讯文档】2021夏计组课设分组表格

<https://docs.qq.com/sheet/DWmhxV3R3YXdraHpM>

进度



中國農業大學
China Agricultural University

- 7月12-14日 完成分组、任务分工、制定设计方案，7月14日下午检查设计方案
- 7月15日-17日 完成各电路模块源码及仿真文件编写、并验证通过
- 7月18日-19日 使用顶层仿真文件组合各电路模块组成CPU，编写测试汇编代码，译为机器码，并在CPU上测试代码，下板验证
- 7月19日-20日 完善设计，准备验收及汇报PPT
- 7月21日 撰写报告、下午做PPT汇报
- 考试部分单独安排时间

课程设计团队



中國農業大學
China Agricultural University



3位教师：黄岚、史银雪、赵景博

3名助教：刘静静、王楠、彭展佳

1位企业导师：依元素公司工程师



课程设计主要目标

目标1

加深对**计算机数据通路**的理解
加深对**计算机指令系统、微指令**的认识
通过**时序控制**，完整设计CPU

目标2

锻炼**计算机系统分析和设计能力**
锻炼**分析、定位和排除故障的能力**

核心任务



中國農業大學
China Agricultural University

设计基础组件

以数字电路为基础

设计数据通路、功能单元

设计CPU

以组成原理为基础

以组件为原料

设计实现
基于MIPS32指令集
的MiniSys
功能型CPU

设计接口组件 (选做)

以数字电路为基础

原理分析

- 计算机的组成
- 计算机的基本组成部件有哪些?
- 计算机各组成部件间如何关联?
- CPU的结构和功能?
- CPU的工作原理?
- CPU的数据通路结构?

指令集分析

- MIPS32指令中最常用的**31条指令**
- 32个32位寄存器功能结构
- 32位定长格式指令
- 5种寻址方式

CPU架构分析

- 如何从1条指令推导出数据通路?
- 如何把多个数据通路组合成完整数据通路?
- 如何设计控制指令执行的控制系统?
- 如何让CPU与外界联系起来(I/O部件)?

单元、顶层设计

- 顶层整合
- 组合成一个完整的CPU

设计流程



中国农业大学
China Agricultural University

原理分析

指令集分析

CPU架构分析

单元、顶层设计

资源:

- 计算机组成与体系结构I
- 其他网络资源

资源:

- 计算机组成课程设计手册
- 计算机组成与系统结构(第2版)
- 网络平台PPT
- 网上资源, CSDN等

资源


- minisys.v
- 网络平台参考ppt
- 其他网络资源

设计流程




中國農業大學
China Agricultural University

CPU架构分析

 


单元,顶层设计

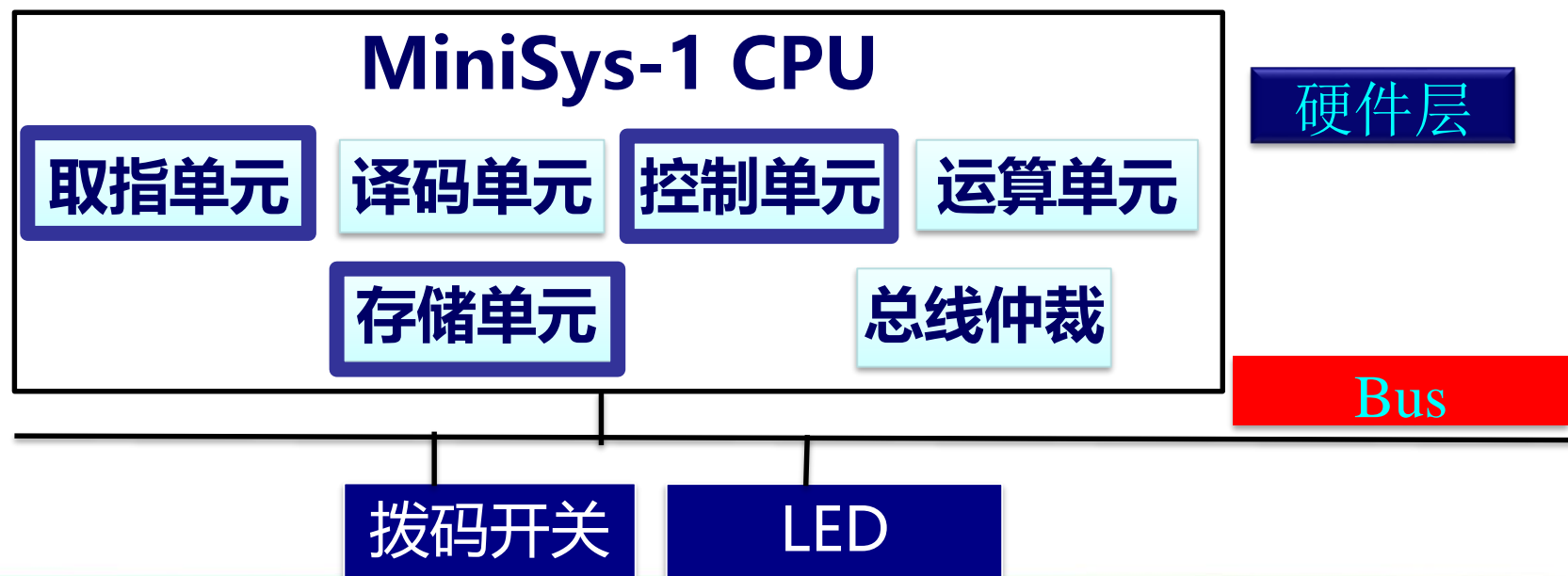



设计流程

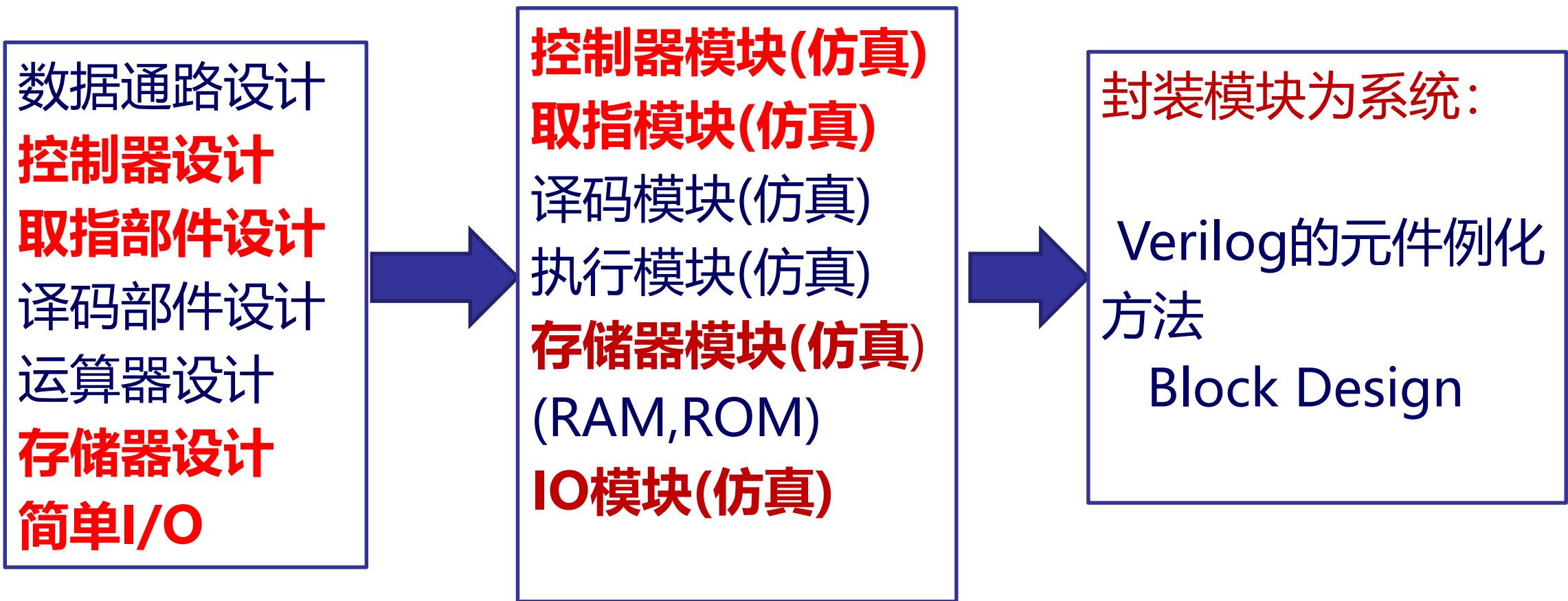

传统的电路系统设计方法



中国农业大学
China Agricultural University

从状态图简化，写出最简逻辑表达式



采用通用逻辑元器件(通常采用74系列和CMOS4000系列的产品)进行设计

在系统硬件设计的后期进行调试和仿真

当设计调试完毕后，形成电原理图(包括元器件型号和信号之间的互连关系等)

只有在部分或全部硬件电路连接完毕，才可以进行电路调试，一旦考虑不周到，系统设计存在较大缺陷，则要重新设计，使设计周期延长。

Bottom Up的设计方法

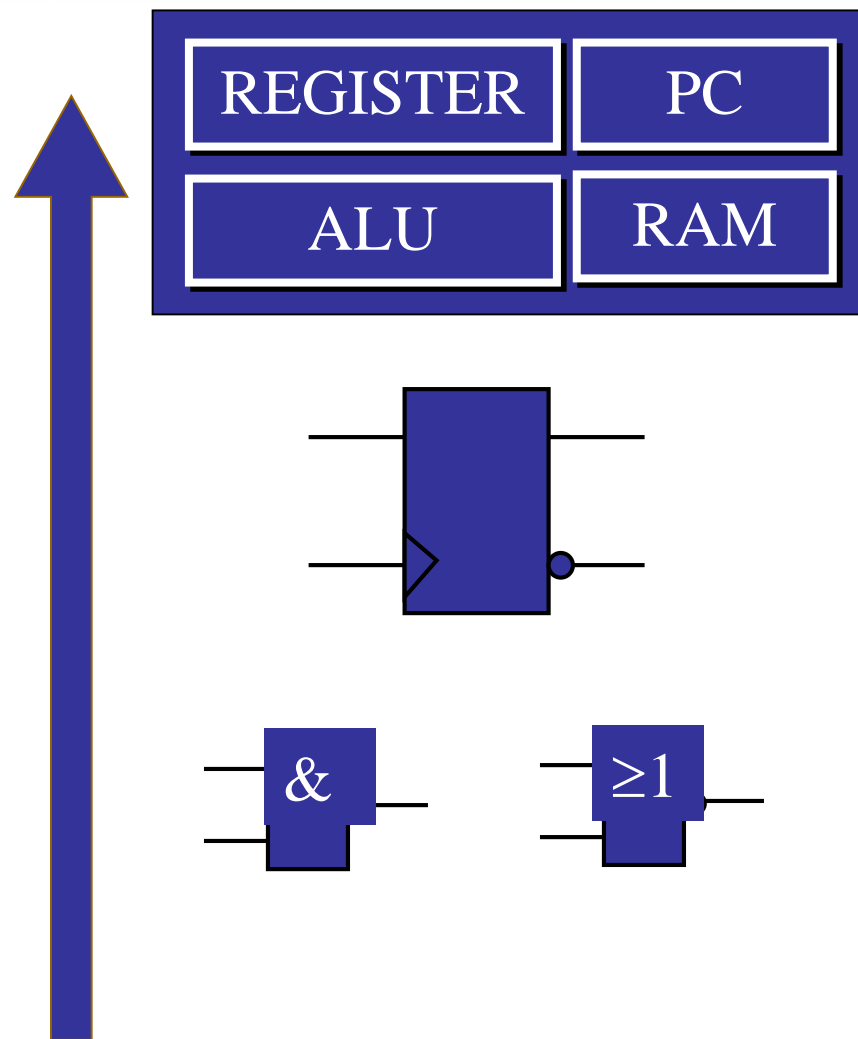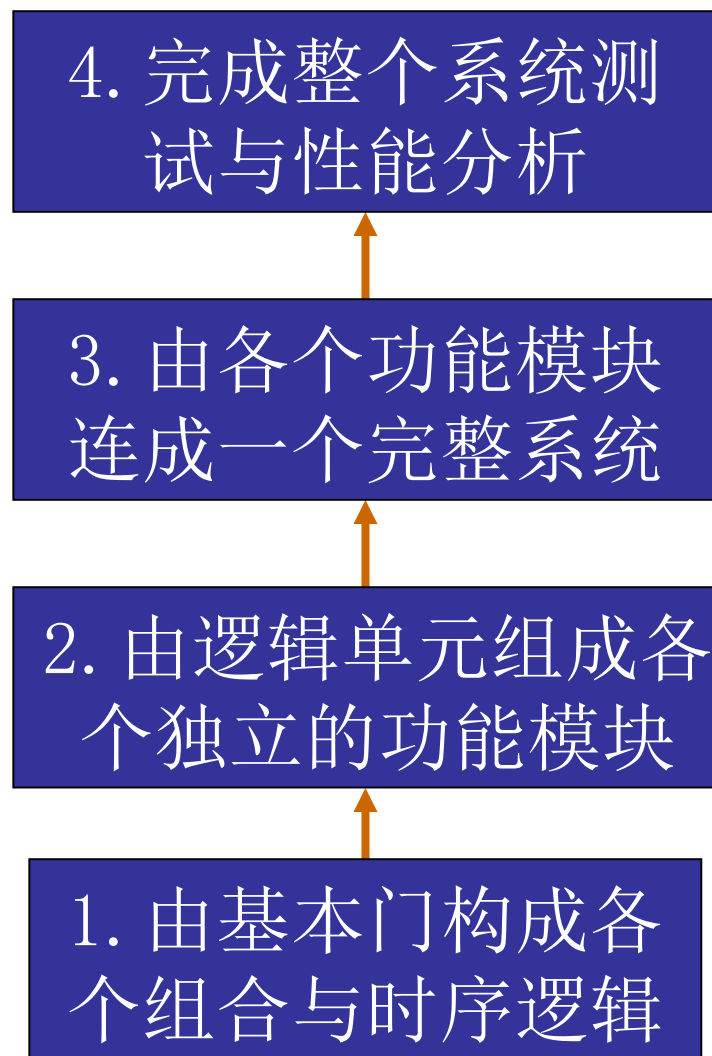

Top Down的设计方法






1. 系统层：顶层模块，行为级描述，功能模拟和性能评估

2. 各个功能模块划分，设计和验证

3. 各个功能模块系统级联合验证

4. 工艺库映射

   



现代芯片设计方法

- 硬件描述语言

- HDL (Hardware Description Language)

- Verilog HDL

- 专门描述硬件工作原理的语言

- 与程序设计语言 (C) 的主要区别

- 语言内置的并行性/并发性

- 不仅描述逻辑，而且**描述时序**


- 软件：1 + 1的计算结果等于2

- 硬件：1 + 1的计算结果等于2 & **什么时候完成这个计算**

设计方法



Verilog仿真器

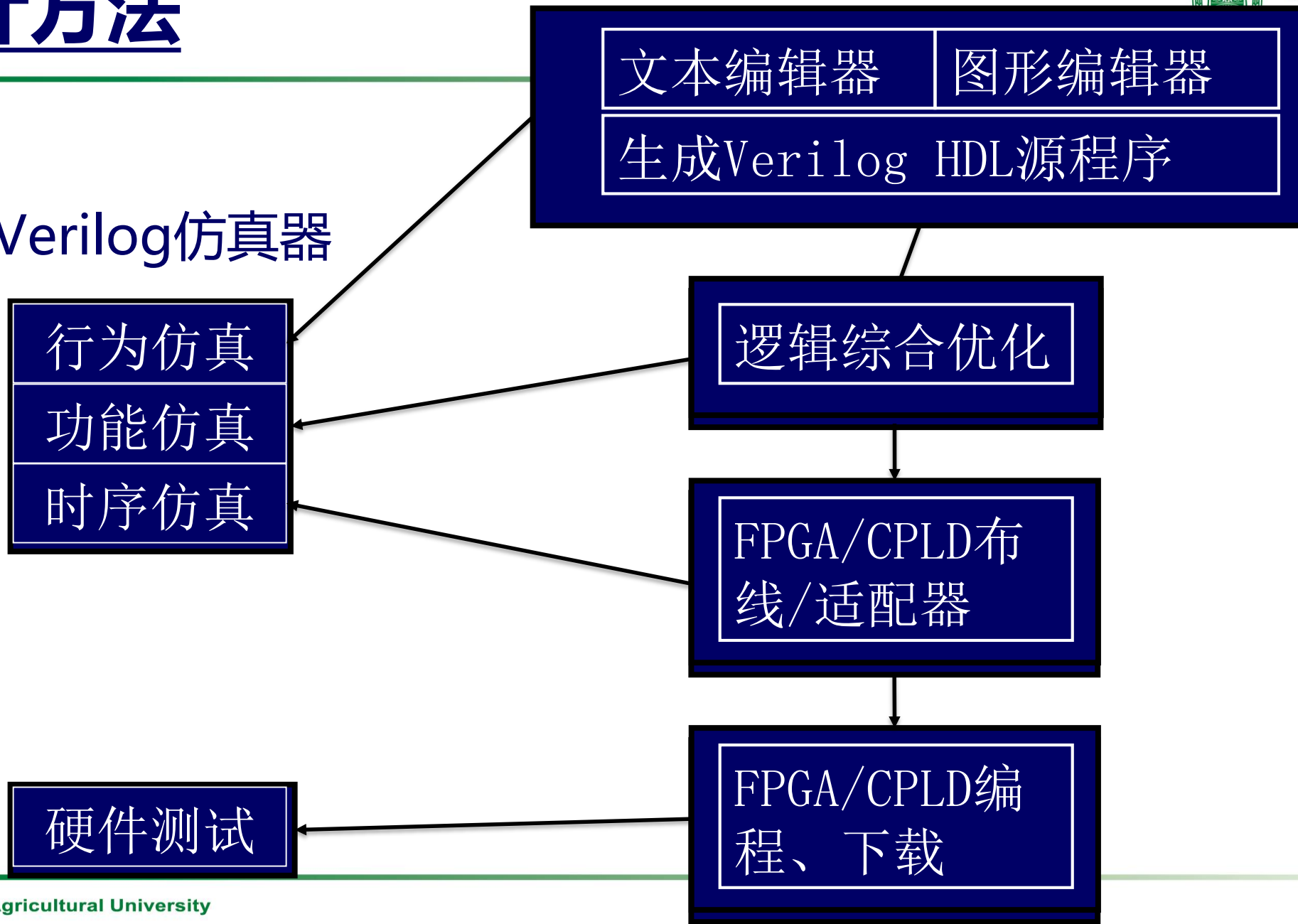

工具软件Vivado 2015.4

Minisys实验板 xc7a100tfgg484-1

设计验收



中國農業大學
China Agricultural University

源代码：

- 完成31条MIPS指令的Minisys-1单周期CPU设计
- 包含取指、译码、控制、运算、存储等模块
- 指令存储器和数据存储器的哈佛结构存储
- 具有简单的LED和拨码开关功能
- 整机功能仿真结果

课程设计报告

- 请按照课程设计报告格式
- **每位同学均需写课程设计报告**

答辩PPT

- 按照excel分组答辩，要说明分组设计的特色点。



第二部分：MIPS指令集、处理器回顾

MIPS寄存器组



REGISTER NAME, NUMBER, USE, CALL CONVENTION

NAME	NUMBER	USE	PRESERVED ACROSS A CALL?
\$zero	0	The Constant Value 0	N.A.
\$at	1	Assembler Temporary	No
\$v0-\$v1	2-3	Values for Function Results and Expression Evaluation	No
\$a0-\$a3	4-7	Arguments	No
\$t0-\$t7	8-15	Temporaries	No
\$s0-\$s7	16-23	Saved Temporaries	Yes
\$t8-\$t9	24-25	Temporaries	No
\$k0-\$k1	26-27	Reserved for OS Kernel	No
\$gp	28	Global Pointer	Yes
\$sp	29	Stack Pointer	Yes
\$fp	30	Frame Pointer	Yes
\$ra	31	Return Address	Yes

MIPS指令格式



R	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
	31	26 25	21 20	16 15	11 10	6 5 0
I	opcode	rs	rt	immediate		
	31	26 25	21 20	16 15	0	
J	opcode	address				
	31	26 25	0			

基本MIPS指令




NAME, MNEMONIC	FOR-MAT	OPERATION (in Verilog)
Add	add	R R[rd] = R[rs] + R[rt]
Add Immediate	addi	I R[rt] = R[rs] + SignExtImm
Add Imm. Unsigned	addiu	I R[rt] = R[rs] + SignExtImm
Add Unsigned	addu	R R[rd] = R[rs] + R[rt]
And	and	R R[rd] = R[rs] & R[rt]
And Immediate	andi	I R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm
Branch On Equal	beq	I if(R[rs]==R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr
Branch On Not Equal	bne	I if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr
Jump	j	J PC=JumpAddr
Jump And Link	jal	J R[31]=PC+8;PC=JumpAddr
Jump Register	jr	R PC=R[rs]
Load Byte Unsigned	lbu	I R[rt]={24'b0,M[R[rs] +SignExtImm](7:0)}
Load Halfword Unsigned	lhu	I R[rt]={16'b0,M[R[rs] +SignExtImm](15:0)}

Load Upper Imm.	lui	I	R[rt] = {imm, 16'b0}	
Load Word	lw	I	R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]	
Nor	nor	R	R[rd] = ~(R[rs] R[rt])	
Or	or	R	R[rd] = R[rs] R[rt]	
Or Immediate	ori	I	R[rt] = R[rs] ZeroExtImm	
Set Less Than	slt	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0	
Set Less Than Imm.	slti	I	R[rt] = (R[rs] < SignExtImm)? 1 :	
Set Less Than Imm. Unsigned	sltiu	I	R[rt] = (R[rs] < SignExtImm) ? 1 : 0	
Set Less Than Unsig.	sltu	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0	
Shift Left Logical	sll	R	R[rd] = R[rt] << shamt	
Shift Right Logical	srl	R	R[rd] = R[rt] >>> shamt	
Store Byte	sb	I	M[R[rs]+SignExtImm](7:0) = R[rt](7:0)	
Store Halfword	sh	I	M[R[rs]+SignExtImm](15:0) = R[rt](15:0)	(2) 29 _{hex}
Store Word	sw	I	M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]	(2) 2b _{hex}
Subtract	sub	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]	(1) 0 / 22 _{hex}
Subtract Unsigned	subu	R	R[rd] = R[rs] - R[rt]	0 / 23 _{hex}


32位MIPS单周期CPU回顾

- 完整数据通路

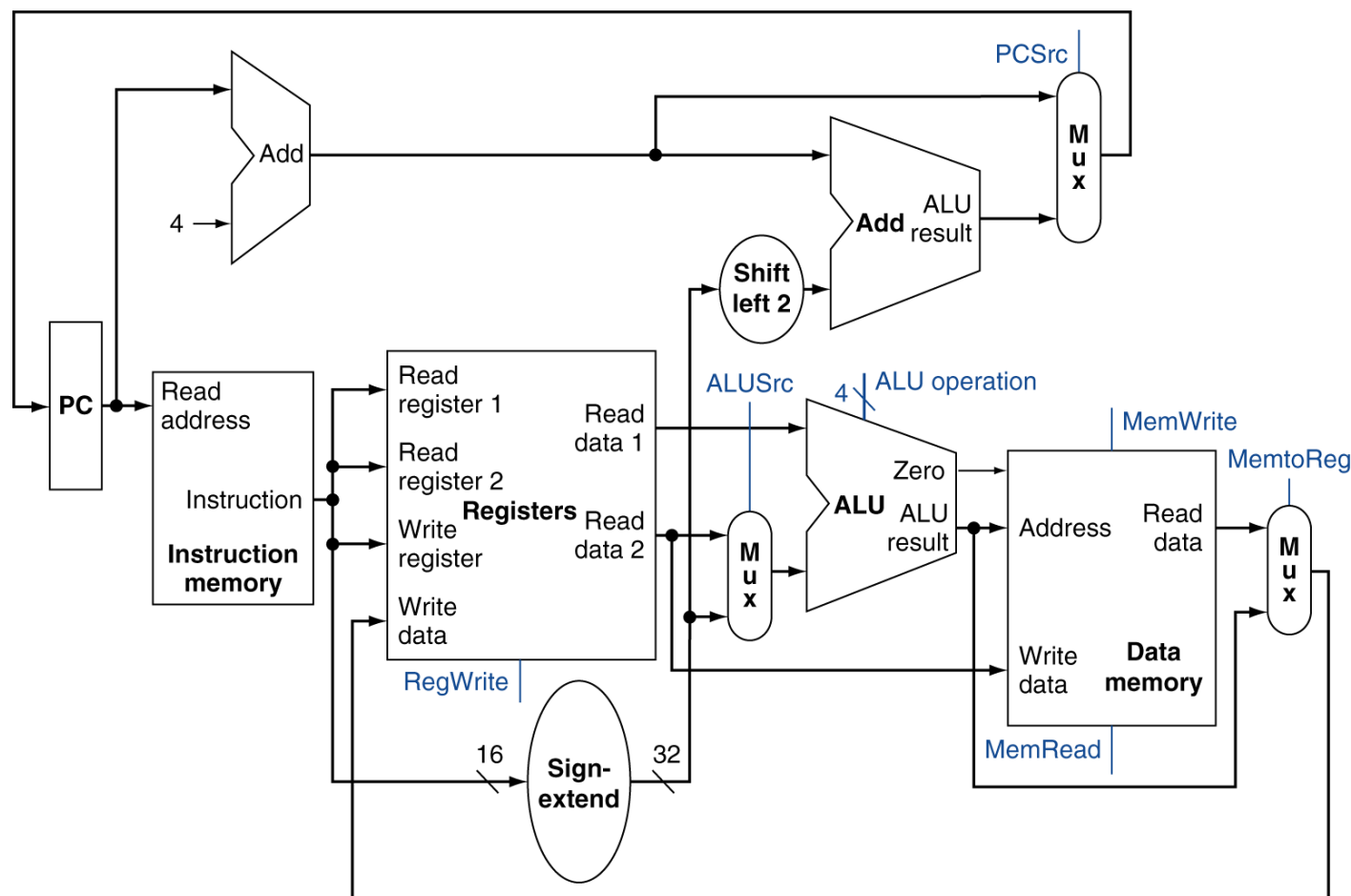


32位MIPS单周期CPU回顾

- 带控制器数据通路
- 只实现了部分指令
- 需要扩展

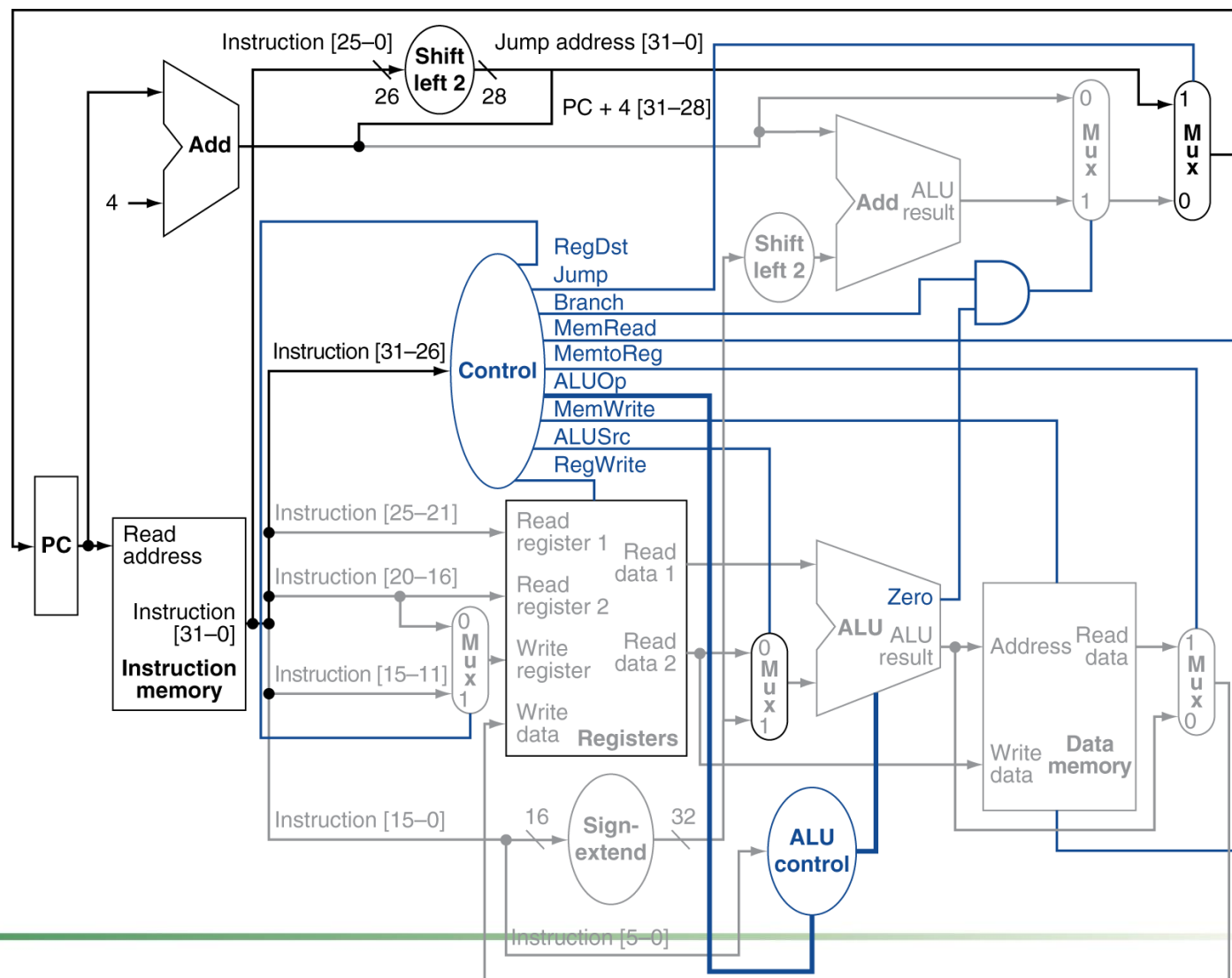




组合逻辑元件

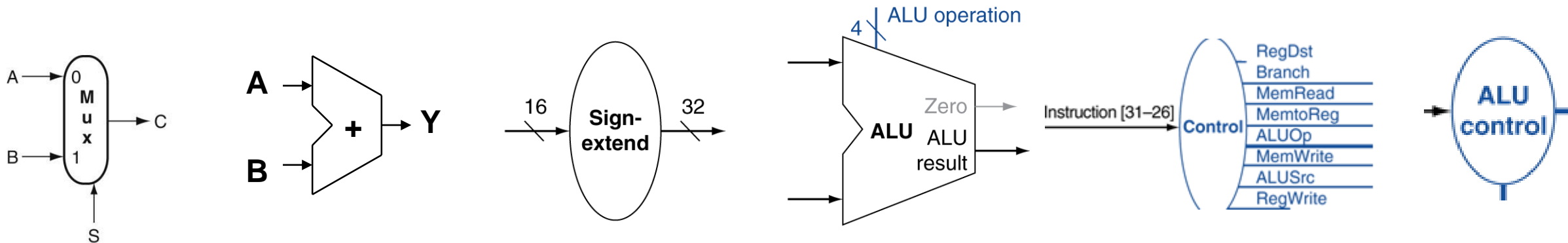

时序逻辑元件

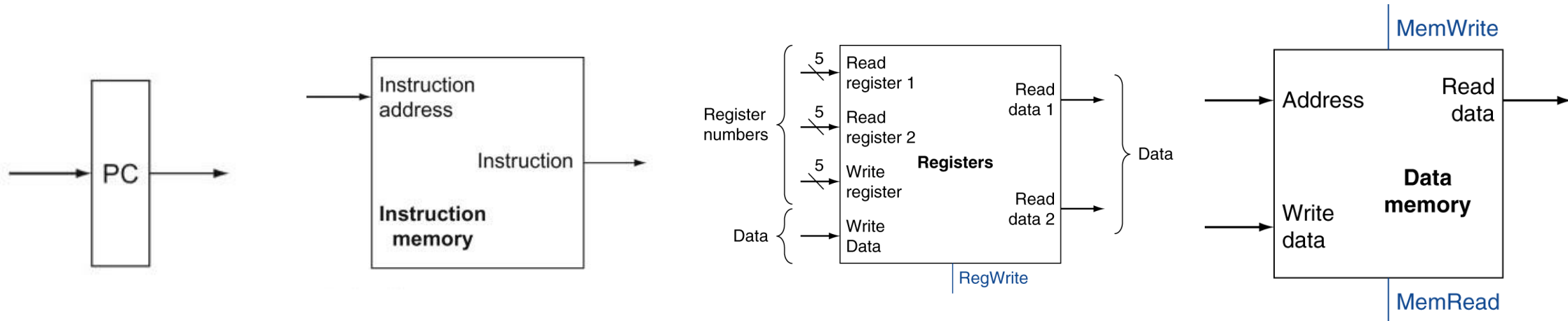




设计步骤及验证步骤

- 分别实现各个组合逻辑元件及时序逻辑元件
 - 注意时序元件输入为时钟信号(CLK)及重置信号(Reset)
 - 注意有两个控制器要实现: Control及ALUControl
- 对每个电路元件使用仿真文件(Test Bench)进行测试(输入覆盖所有可能的组合)
- 利用一个顶层文件(Top Module) 对电路器件进行组合
- 编写测试用MIPS汇编代码
- 利用Minisys汇编辅助翻译MIPS汇编代码至机器码, 将机器码置入指令内存、数据置入数据内存(readmemh()或readmemb()函数)或使用BRAM IP核设计数据内存、指令内存并置入数据
- 利用一个顶层仿真文件(Testbench)给CPU提供输入
- 使用Vivado的仿真器运行CPU并观察寄存器中数值的变化是否符合设计要求
- 下板验证, 观察LED灯输出


实现举例

 

Program Counter 程序计数器（未考虑跳转）

```
module program_counter(rst, clk, cout);  
input rst, clk;  
output reg [31:0] cout;  
reg [31:0] counter;  
  
initial begin  
    counter <= 0;  
    cout <= 0;  
end  
  
always @ (rst or posedge clk) begin  
    if (~rst)  
        begin  
            counter <= 0;  
            cout <= 0;  
        end  
    else  
        begin  
            cout <= counter;  
            counter <= counter + 1;  
        end  
    end  
endmodule
```

实现举例

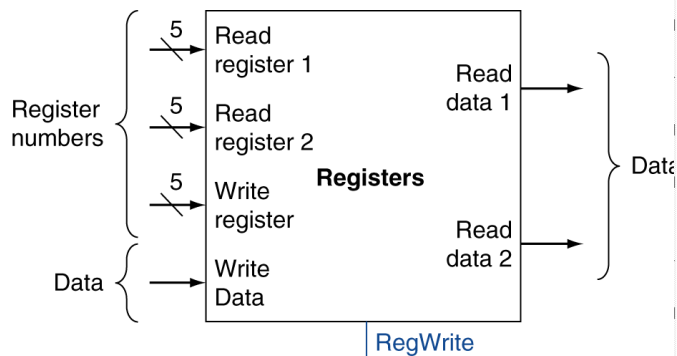


```
module register_file(rst, clk, RegWrite, read_register_1, read_register_2, write_register_1, read_data_1, read_data_2, write_data);
input rst, clk, RegWrite;
input [31:0] read_register_1, read_register_2, write_register_1, write_data;
output reg [31:0] read_data_1, read_data_2;
reg [31:0] registers [31:0];

initial begin
    registers[0] <= 0;
end

always @ (rst or posedge clk) begin
    if (~rst)
        begin
            read_data_1 <= 0;
            read_data_2 <= 0;
        end
    else
        begin
            if (RegWrite == 1)
                begin
                    registers[write_register_1] <= write_data;
                end
            read_data_1 <= registers[read_register_1];
            read_data_2 <= registers[read_register_2];
        end
    end
endmodule
```

实现举例

 


```
module data_memory(rst, clk, mem_write, mem_read, address, read_data, write_data);
input rst, clk;
input mem_write, mem_read;
input [31:0] address;
input [31:0] write_data;
output reg [31:0] read_data;
reg [31:0] memory [99:0];

initial begin
    memory[0] = 1;
    memory[1] = 2;
    memory[2] = 3;
    memory[3] = 4;
end

always @ (rst, posedge clk) begin
    if (~rst)
        begin
            read_data <= 0;
        end
    else
        if (mem_read == 1)
            begin
                read_data <= memory[address];
            end

        if (mem_write == 1)
            begin
                memory[address] <= write_data;
            end
    end
endmodule
```

实现举例

 

```
module control(Op, RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch, ALUOp1, ALUOp0);  
  
input [5:0] Op;  
output reg RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch, ALUOp1, ALUOp0;  
  
always @ (Op) begin  
    if (Op == 6'b000000)  
        begin  
            RegDst <= 1;  
            Branch <= 0;  
            ALUSrc <= 0;  
            MemtoReg <= 0;  
            RegWrite <= 1;  
            MemRead <= 0;  
            MemWrite <= 0;  
            Branch <= 0;  
            ALUOp1 <= 1;  
            ALUOp0 <= 0;  
        end  
    else if (Op == 6'b100011)  
        begin  
            RegDst <= 0;  
            ALUSrc <= 1;  
            MemtoReg <= 1;  
            RegWrite <= 1;  
            MemRead <= 1;  
            MemWrite <= 0;  
        end  
end
```



实现I/O扩展

- 编写按键、拨码开关模块
- 编写LED灯模块
- 扩展CPU的数据、地址和控制通路
- 能够使用按键、拨码开关控制CPU的启动、复位
- 能够使用LED灯显示CPU运行时的运算结果



选做（无考核要求）

- **VGA控制器，使用VGA显示器显示运算结果**
- **浮点数运算指令支持**



中國農業大學
China Agricultural University

Fighting!

